



# Project 8Bit

Fully functional and programmable 8 Bit Computer out of Logic Chips



**0x4d/Martin Loretz**

Maker & Software Developer


## Introduction

Project 8Bit ist ein vollständig funktionstüchtiger, speicherprogrammierbarer Computer aus 74LSXX Logic Chips mit einer Busbreite von 8 Bit. Dieser Computer ist Turing Complete, was bedeutet, dass er alles machen kann, was auch ein Computer berechenbar ist. Aus diversen Register, Counter und anderen Logik-Gatter ist er auf 14 Breadboards aufgebaut und durch LED's an allen Register ist genau ersichtlich, welche Daten wo intern übertragen werden.


Der prinzipielle Aufbau basiert auf dem vom Youtuber Ben Eater, welcher eine 44 Teilige Videoserie zum Bau des Computers gemacht hat. Meine Version ist modifiziert, sie hat 16 mal mehr Speicher, I/O Register, verwendet zum Teil andere Chips und hat ein anderes Instruction Set.
 
## Features

- 8 Bit Busbreite
- 14 Breadboards
- 54 Chips
- 57 LED's
- 60+ Meter Kabel
- 256 Byte RAM
- 400h+ Arbeitszeit




# Architecture

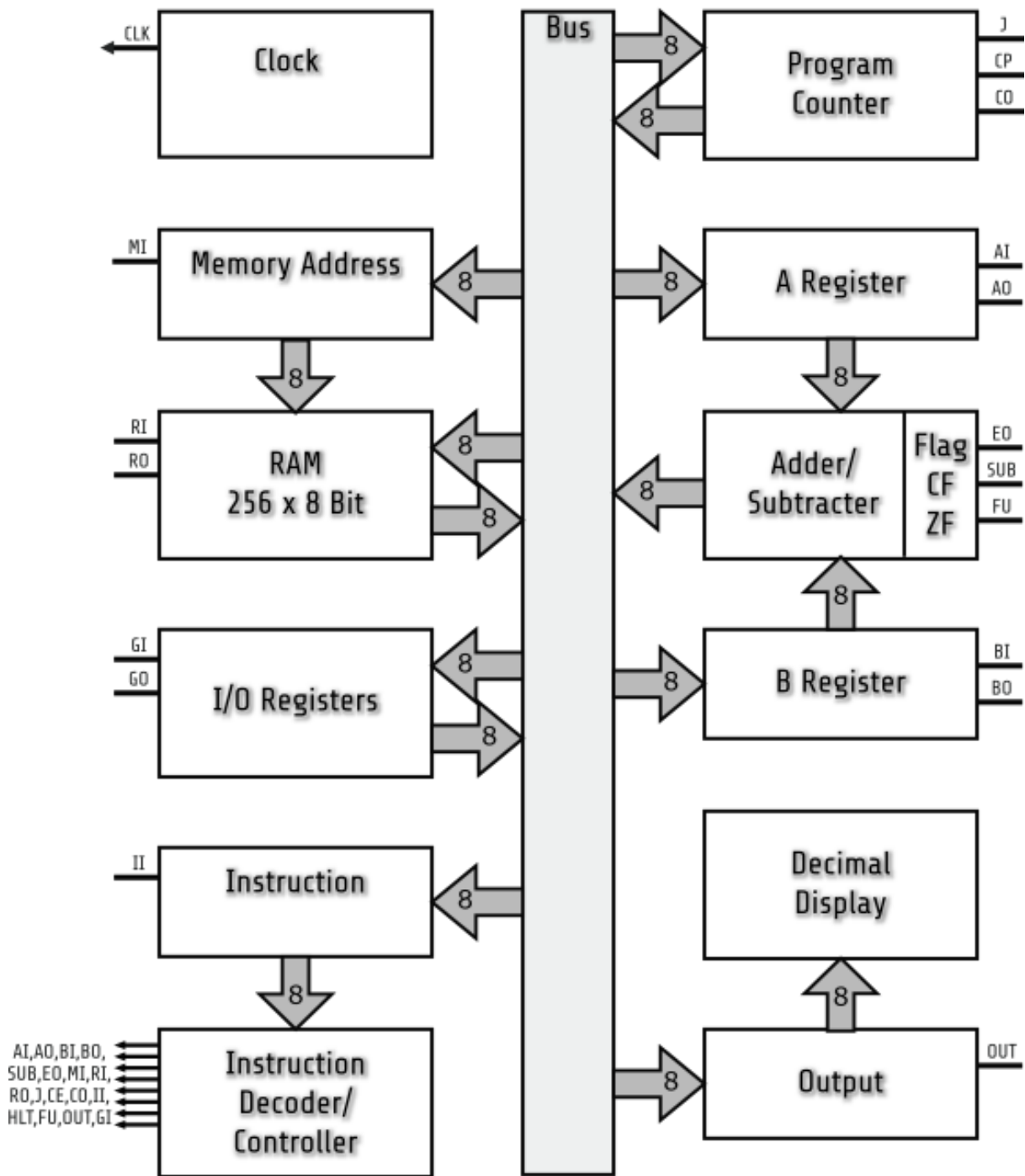

 
## Main Bus

Alle Baugruppen können miteinander über diesen Bus kommunizieren, welcher eine Busbreite von 8 Bit hat. Zu jedem Zeitpunkt kann nur eine Baugruppe auf den Bus Daten senden, doch diese können von mehreren empfangen werden.



 
## Clock

Die Clock gibt für den gesamten Computer das Taktsignal vor. Sie hat 2 Betriebsarten, einen Automatik-Modus in dem sie ein Taktsignal mit verstellbarer Frequenz ausgibt [1-400Hz] und ein Manueller Modus, bei dem jeweils um einen Taktimpuls weitergesprungen wird.



 
## RAM + Memory Address Register

Im RAM [Random Access Memory] wird sowohl das Programm, als auch die Daten/Variablen gespeichert. Der RAM hat eine adressierbare Größe von 256 Byte [Chip können 2MByte] und ist als einziges Bauelement in CMOS Technologie ausgeführt. Um den Computer zu programmieren, muss das ganze Programm in Machinecode direkt in den RAM geschrieben werden.



 
## ALU + A/B Register

Im ALU (Arithmetic Logic Unit) kann der Inhalt des A und B Registers addieren und subtrahieren. Das ALU liefert auch ein Meldesignal, wenn das Ergebnis 0 oder größer als 255 ist, womit IF Anweisungen realisiert werden können. Im A und B Register werden die beiden Zahlen vor der Addition/Subtraktion zwischengespeichert.



 
## Programm Counter

Im Programm Counter wird jene RAM Adresse zwischengespeichert, welche abgefragt werden muss, um den nächsten Befehl aus dem RAM zu holen. Es ist auch möglich, Werte in den Programm Counter zu schreiben, womit Jump/GOTO Befehle und in weiterer Folge Schleifen und IF Anweisungen realisiert werden.



 
## Instruktion Decoder

Der Instruktion Decoder dekodiert die Befehle und setzt alle Steuerungsleitungen so, damit bei den nächsten Taktimpulsen der Computer eine bestimmte Funktion ausführt.


 
## Output Display + I/O Register

Zur Ausgabe von Werten kann das Zahlendisplay aus vier 7-Segmentanzeigen verwendet werden. Desweiteren gibt es noch ein binäres Input und ein binäres Output Register, mit dem externe Elektronik wie mit einem Microcontroller angesteuert werden können.



## Fetch Execute Cycle

Zum Abarbeiten eines Befehls müssen folgende Dinge gemacht werden:

1. Programm Counter in das Memory Address Register übertragen [Fetch]
2. Befehl vom RAM zum Instruktion Decoder übermitteln
3. Befehl decodieren und Steuerungsleitungen aktivieren [Decode]
4. Befehl ausführen [Execute]
5. Programm Counter inkrementieren

# Programming

Der Computer ist komplett Speicherprogrammierbar, indem das Programm in Machinecode in den RAM gespeichert wird. Zur einfachen Programmierung wurde ein Arduino Programmer gebaut. Das Programm startet nach drücken des Reset Knopfes. Die Umwandlung der Befehle in Machinecode kann händisch mit der Instruction Set Tabelle gemacht werden, nur da das recht aufwendig ist, wurde ein kleines JAVA Programm für diese Aufgabe geschrieben.

## Instruction Set

### Instruction Set

0	0x00	00000000	NOP	-	-
1	0x01	00000001	LDA	FA	A = RAM[FA]
2	0x02	00000010	LIA	NU	A = NU
3	0x03	00000011	STA	TA	RAM[TA] = A
4	0x04	00000100	LDB	FA	B = RAM[FA]
5	0x05	00000101	LIB	NU	B = NU
6	0x06	00000110	STB	TA	RAM[TA] = B
7	0x07	00000111	OUT	FA	OUT = RAM[FA]
8	0x08	00001000	OUTI	NU	OUT = NU
9	0x09	00001001	JA	AD	PC = AD
10	0x0A	00001010	JI	NU	PC = NU
11	0x0B	00001011	SET	N,A	RAM[AD] = N
12	0x0C	00001100	CPY	A;A	RAM[AD] = RAM[AD]
13	0x0D	00001101	ADD	TA	RAM[TA] = A + B
14	0x0E	00001110	SUB	TA	RAM[TA] = A - B
15	0x0F	00001111	INV	AD	RAM[AB] = ! RAM[AD]
16	0x10	00010000	SHL	AD	RAM[AB] = << RAM[AD]
17	0x11	00010001	SHR	AD	RAM[AB] = >> RAM[AD]
18	0x12	00010010	HLT	-	CLK = 0
19	0x13	00010011	JZ	AD	(ZF == 1) ? PC = AD
20	0x14	00010100	JC	AD	(CF == 1) ? PC = AD
21	0x15	00010101	INT1	1	(INT1 == 1) ? PC++
22	0x16	00010110	INT2	1	(INT2 == 1) ? PC++
23	0x17	00010111	EXP	FA	EXP = RAM[FA]
24	0x18	00011000	EXPI	NU	EXP = NU
25	0x19	00011001	IMP	TA	RAM[TA] = IMP
26	0x1A	00011010	NOP	-	-
27	0x1B	00011011	NOP	-	-
28	0x1C	00011100	NOP	-	-
29	0x1D	00011101	NOP	-	-
30	0x1E	00011110	NOP	-	-
31	0x1F	00011111	NOP	-	-

### Instruction → Microcode [Sequencing]

0x00	NOP	CO MI	RO II CE	ICR	0	0	0	0	0
0x01	LDA FA	CO MI	RO II CE	CO MI	RO MI CE	RO AI	ICR	0	0
0x02	LIA NU	CO MI	RO II CE	CO MI	RO AI CE	ICR	0	0	0
0x03	STA TA	CO MI	RO II CE	CO MI	RO MI CE	AO RI	ICR	0	0
0x04	LDB FA	CO MI	RO II CE	CO MI	RO MI CE	RO BI	ICR	0	0
0x05	LIB NU	CO MI	RO II CE	CO MI	RO BI CE	ICR	0	0	0
0x06	STB TA	CO MI	RO II CE	CO MI	RO MI CE	BO RI	ICR	0	0
0x07	OUT FA	CO MI	RO II CE	CO MI	RO MI CE	RO OUT	ICR	0	0
0x08	OUTI NU	CO MI	RO II CE	CO MI	RO OUT CE	ICR	0	0	0
0x09	J AD	CO MI	RO II CE	CO MI	RO MI CE	RO J	ICR	0	0
0x0A	JI NU	CO MI	RO II CE	CO MI	RO J	ICR	0	0	0
0x0B	SET N,A	CO MI	RO II CE	CO MI	RO AI CE				
0x0C	CPY A,A	CO MI	RO II CE	CO MI	RO MI CE				
0x0D	ADD TA	CO MI	RO II CE	CO MI	RO MI CE				
0x0E	SUB TA	CO MI	RO II CE	CO MI	RO MI CE				
0x0F	INV AD	CO MI	RO II CE	CO MI	AI				
0x10	SHL AD	CO MI	RO II CE	CO MI	RO AI BI				
0x11	SHR AD	CO MI	RO II CE	CO MI	RO AI BI				
0x12	HLT -	CO MI	RO II CE	HLT	0				
0x13	JZ AD	CO MI	RO II CE	CO MI	RO MI CE				
0x14	JC AD	CO MI	RO II CE	CO MI	RO MI CE				
0x15	INT1 -	CO MI	RO II CE	CO MI AI	RO BI				
0x16	INT2 -	CO MI	RO II CE	CO MI AI	RO BI				
0x17	EXP FA	CO MI	RO II CE	CO MI	RO MI CE				
0x18	EXPI NU	CO MI	RO II CE	CO MI	RO GO CE				
0x19	IMP TA	CO MI	RO II CE	CO MI	RO MI CE				
0x1A	NOP -	MI CO	RO II CE	ICR	0				
0x1B	NOP -	MI CO	RO II CE	ICR	0				
0x1C	NOP -	MI CO	RO II CE	ICR	0				
0x1D	NOP -	MI CO	RO II CE	ICR	0				
0x1E	NOP -	MI CO	RO II CE	ICR	0				
0x1F	NOP -	MI CO	RO II CE	ICR	0				

### MicroCode Set

1	0x00	AI	Bus → A	A
2	0x01	AO	A → Bus	
3	0x02	BI	Bus → B	B
4	0x03	BO	B → Bus	
5	0x04	SUB	SUM = A - B	ALU
6	0x05	EO	SUM → Bus	
7	0x06	MI	Bus → M	
8	0x07	RI	Bus → RAM[M]	RAM
9	0x08	RO	RAM[M] → Bus	
10	0x09	J	Bus → C	
11	0x0A	CE	C++	PC
12	0x0B	CO	C → Bus	
13	0x0C	II	Bus → I	
14	0x0D	ICE	IC++	CONT
15	0x0E	ICR	IC = 0	
16	0x0F	HLT	CLK = 0	CLK
17	0x10	FU	CF = SUM.CF	ALU
18	0x11	OUT	Bus → OUT	
19	0x12	GI	IO → Bus	
20	0x13	GO	Bus → IO	IO
21	0x14	NI	N → Bus	
22	0x15	NO	Bus → N	
23	0x16	R	-	
24	0x17	R	-	

## Programm Examples

Ein Programm zum Addieren von den Zahlen 0x17 und 0x23 kann beispielsweise wie unten abgebildet aufgebaut sein, rechts ist ein etwas komplexeres Programm, welches die Fibonacci Folge berechnet. [1. Spalte: Programmzeile, 2.Spalte: Programmbefehl, 3.Spalte: Kommentar, 4. Spalte: Machinecode]

### Add

0x00: JI		0x0A
0x01: 0x05	J 0x05	0x05
0x02: V 0x17	x	0x17
0x03: V 0x23	y	0x23
0x04: V 0x00	z	0x00
0x05: LDA		0x01
0x06: 0x02	LDA x	0x02
0x07: LDB		0x04
0x08: 0x03	LDB y	0x03
0x09: ADD		0x0D
0x0A: 0x04	z = x + y	0x04
0x0B: OUT		0x07
0x0C: 0x04	OUT z	0x04
0x0D: HLT	HLT	0x12







In den Adressen 0x02, 0x03, 0x04 des RAM'S werden die Variablen x, y, und z gespeichert. Damit diese nicht als Programmcode interpretiert werden, wird mit dem ersten Befehl JI 0x05 dieser Teil des Speichers übersprungen. Anschließend wird zuerst x in das A Register und y in das B Register gespeichert. Das ALU addiert diese beiden Zahlen und speichert das Ergebnis wieder zurück in die RAM Adresse der z Variable. Diese Variable wird am Display ausgegeben und das Programm/die Clock wird angehalten.

Das Fibonacci Programm funktioniert ähnlich, ist aber etwas komplexer und enthält eine while Schleife, mit einer IF Abfrage als break Bedingung.

### Fibonacci

0x00: JI		0x0A
0x01: 0x05	J 0x05	0x05
0x02: V 0x00	x	0x00
0x03: V 0x00	y	0x00
0x04: V 0x00		0x00
0x05: LIA		0x02
0x06: 0x00	x = 0	0x00
0x07: STA		0x03
0x08: 0x02		0x02
0x09: LIB		0x05
0x0A: 0x01	y = 1	0x01
0x0B: STB		0x06
0x0C: 0x03		0x03
0x0D: LDA		0x01
0x0E: 0x02	LDA x	0x02
0x0F: LDB		0x04
0x10: 0x03	LDB y	0x03
0x11: ADD		0x0D
0x12: 0x04	z = x + y	0x04
0x13: OUT		0x07
0x14: 0x04	OUT z	0x04
0x15: LDA		0x01
0x16: 0x04		0x04
0x17: LIB		0x05
0x18: 0xE9	(z == 233) ? J 0x05	0xE9
0x19: SUB		0x0E
0x1A: 0x30		0x30
0x1B: JZ		0x13
0x1C: 0x01		0x01
0x1D: LDA		0x01
0x1E: 0x03	x = y	0x03
0x1F: STA		0x03
0x20: 0x02		0x02
0x21: LDB		0x04
0x22: 0x04	y = z	0x04
0x23: STB		0x06
0x24: 0x03		0x03
0x25: JI	J 0x0D	0x0A
0x26: 0x0D		0x0D



     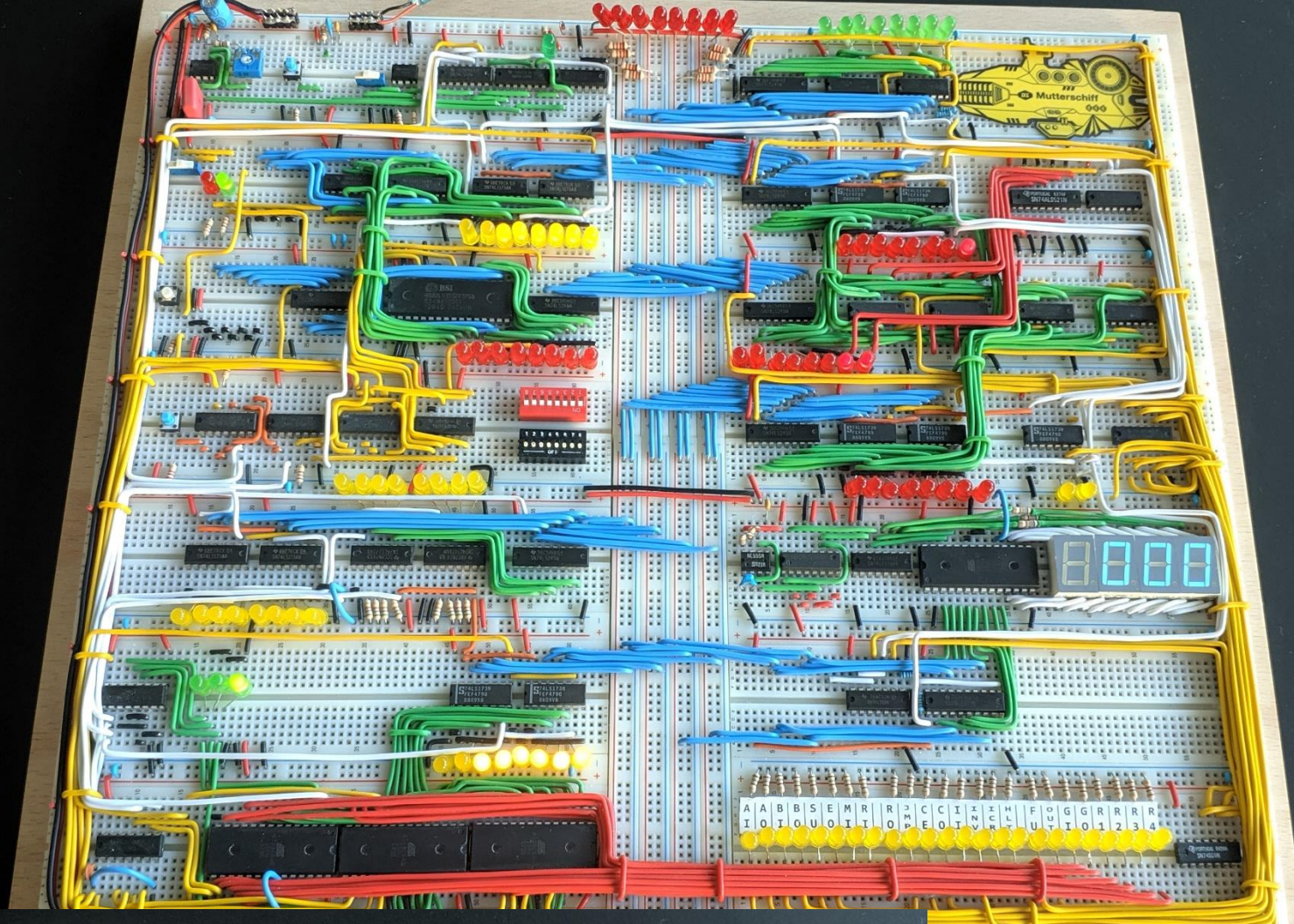

# Schematic

Project 8Bit [v1.0]  
 Martin Lorz  
Hosted by Ben Eater's Design Studio <https://eater.net/>

